



- Nodig:
- Twee standaard autorelais enkelpolig om
  - Een knipperrelais
  - Stuurschakelaar
  - Diverse stekkers

Als de schakelaar op het stuur uitstaat is alles normaal  
 Staat deze aan, dan wordt het knipperrelais via vaste spanning bekrachtigd  
 Relais 2 geeft het knippersignaal door aan de rechtergrootlichtlamp.